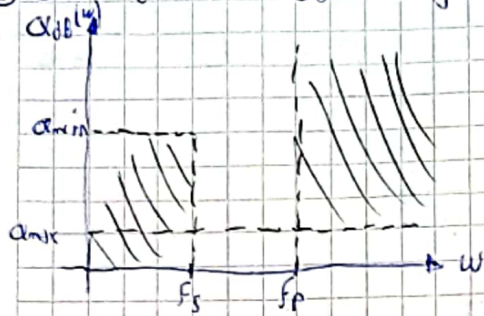


Tarea Semanal 4

①④② Se tiene la siguiente plantilla



$$f_p = 40 \text{ kHz}$$

$$\alpha_{\max} = 1 \text{ dB}$$


$$f_s = 10 \text{ kHz}$$

$$\alpha_{\min} = 30 \text{ dB}$$

$$\Omega\omega = 2\pi f_p \Rightarrow \omega_p = 1$$

$$\omega_s = 0,25$$

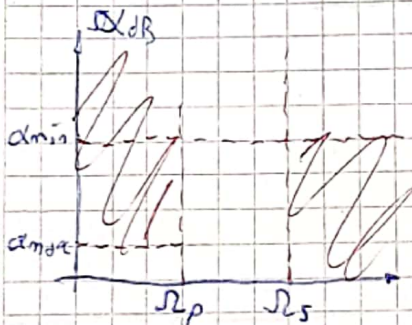Aplicando el núcleo de transformación $\Omega = \frac{1}{\omega} \Rightarrow \Omega\omega = \frac{1}{2\pi f_p}$



$$\Omega_s = \frac{1}{\omega_s} = 4$$


$$\Omega_p = \frac{1}{\omega_p} = 1$$

$$\epsilon^2 = 10^{\alpha_{\min}/10} - 1 = 0,25 \Rightarrow \Omega_0 = \frac{\Omega\omega}{\epsilon^2} = \frac{1}{2\pi f_p \cdot \epsilon^{2/3}}$$

Para Máx Planicidad



$$\alpha_{\min} = 10 \log(1 + \epsilon^2 \Omega_s^{2n}) \Rightarrow n = 3$$

Diagrama de polos y ceros Filtro prototipo

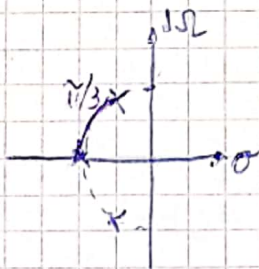

$$Q = \frac{1}{2 \cos(\pi/3)}$$
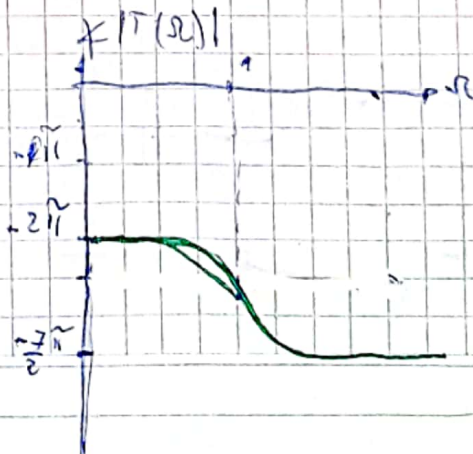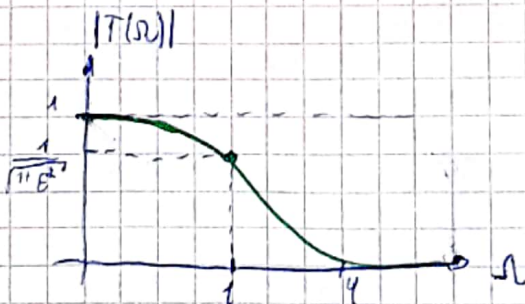
$$T(s) = \frac{1}{s+1} \cdot \frac{1}{s^2 + s 2 \cos(\pi/3) + 1} = \frac{1}{s^3 + 2s^2 + 2s + 1}$$





Para llegar al filtro pedido volvemos a aplicar el núcleo de transformación


$$\phi = \frac{1}{s} ; \omega_p = \frac{1}{\Omega_p} = 1 ; \omega_s = \frac{1}{\Omega_s} = 0,25 ; \Omega\omega = \frac{1}{\Omega_n} = 2\pi F_0 \varepsilon^{1/3}$$

$$T(s) = T(\phi) \Big|_{s=1/\phi} = \frac{1}{\frac{1}{s^2} + \frac{1}{s} 2\cos(\pi/3) + 1} \cdot \frac{1}{\frac{1}{s} + 1}$$
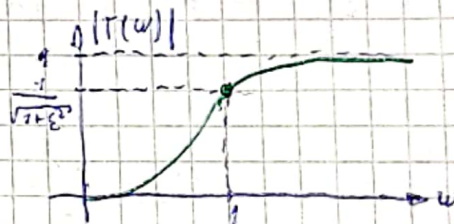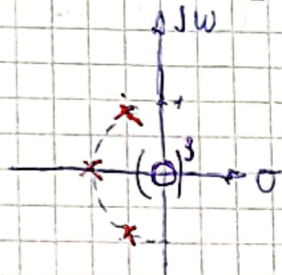
$$T(s) = \frac{s^2}{1 + s 2\cos(\pi/3) + s^2} \cdot \frac{s}{1+s}$$



③ Circuito pasivo

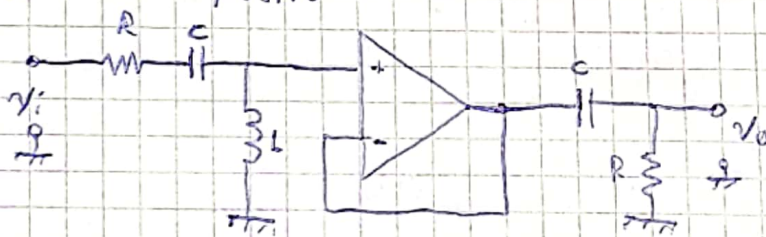

$$T(s) = \frac{s^2}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}} \cdot \frac{s}{s + \frac{1}{RC}}$$

$$\omega_0^2 = \frac{1}{LC} = 1 \Rightarrow C = \frac{1}{L} = \frac{1}{RQ}$$


$$\frac{1}{RC} = 1 \Rightarrow C = \frac{1}{R}$$

$$\frac{1}{Q} = \frac{R}{L} \Rightarrow L = RQ$$

$$\Omega_c = R$$

$$C' = \frac{1}{Q} ; L' = Q ; R' = 1$$


$$Q = 2\cos(\pi/3) = 1$$

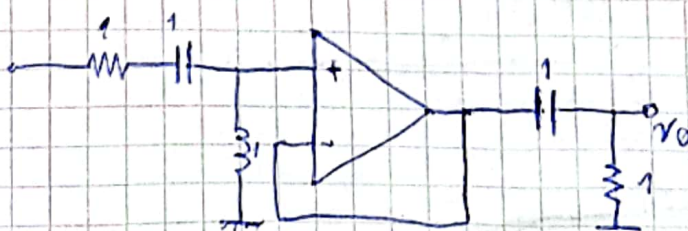


Tomando como $\Omega_2 = R = 1k$ resulta:

$$R = R' \cdot \Omega_2 = 1k\Omega; \quad C = \frac{C'}{\Omega_2 \Omega_w} = \frac{1}{1k \cdot 2\pi F_p \cdot 10^3} \approx 5nF$$
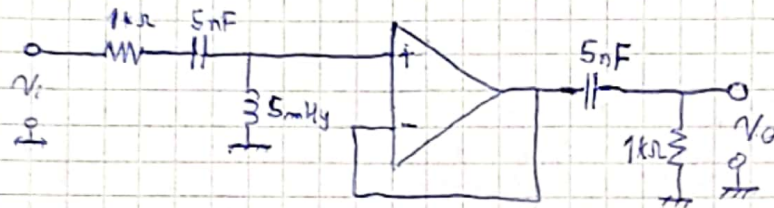
$$L = \frac{L' \cdot \Omega_2}{\Omega_w} = \frac{1 \cdot 1k\Omega}{2\pi F_p \cdot 10^3} \approx 5mH$$




④ GIC de Antoniou

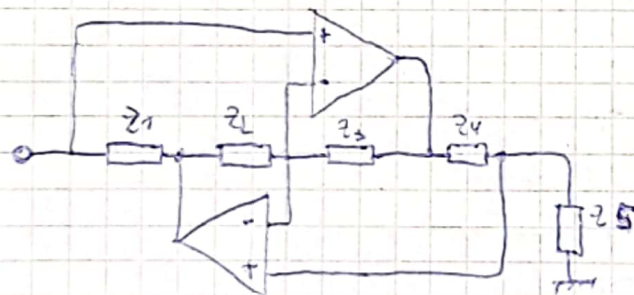

$$Z_i = \frac{Z_1 Z_3 Z_5}{Z_2 Z_4}$$

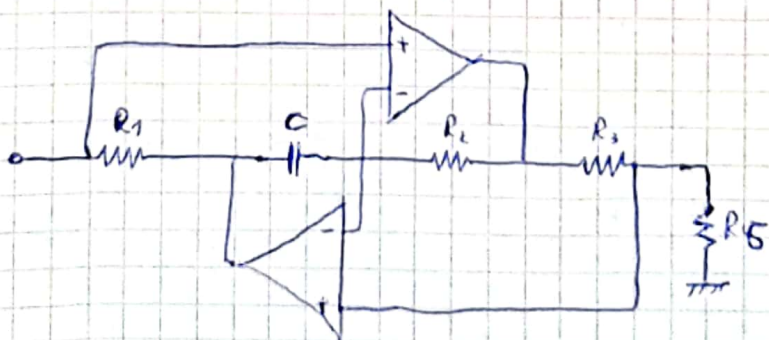Necesito reemplazar el inductor por lo que $Z_i = sL$
por lo que:



$$Z_i = \frac{sCR_1 R_3 R_5}{R_2}$$


$$Z_i = sCR^2$$

Si $R_1 = R_2 = R_3 = R_5 = R$

Si esta Normalizado

$$Z_i = sL = s \cdot 1 = sCR^2$$
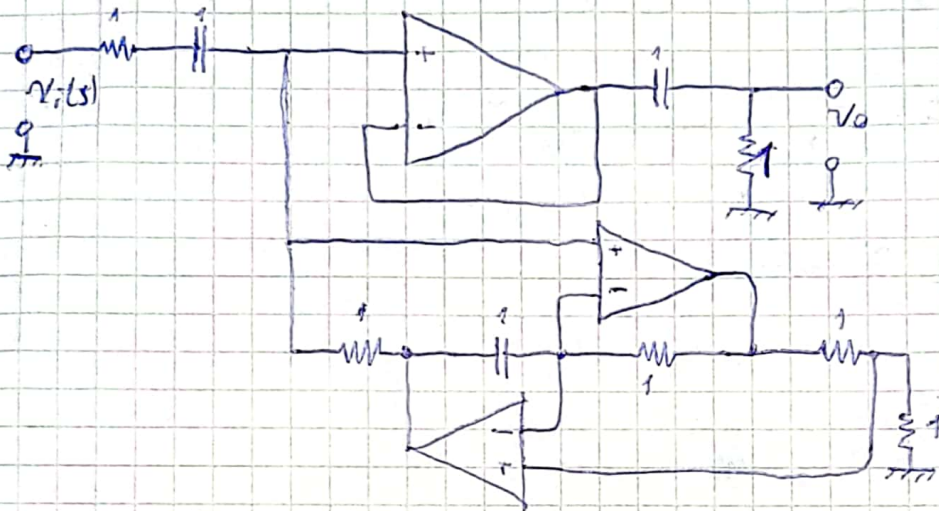
$$CR^2 = 1 \Rightarrow C = 1 \quad y \quad R = 1$$



Si se des normalizo

$Leq = C \cdot R^2 = 5 \text{ mH}$; Si usamos $C = 5 \text{ nF}$ y $R = 1 \text{ k} \rightarrow Leq = 5 \text{ mH}$

